
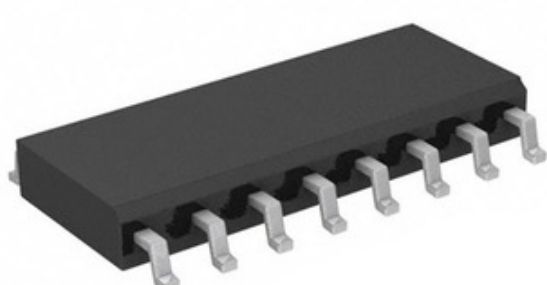




## FAN7631SJX

Part Number:	FAN7631SJX
Výrobce / značka:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Popis produktu	IC CTRL PFM RESON CONV 16SOIC
Datasheety:	<a href="#">PDF FAN7631SJX.pdf</a>
Stav RoHs	 Bez olova / V souladu RoHS
Odeslat z	Hongkong
Cesta zásilky	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Semiconductor



Obraz může být reprezentován. Viz specifikace podrobností o produktu.

[ŽÁDOST O NABÍDKU](#)













### Specifikace FAN7631SJX

PART NUMBER	FAN7631SJX
VÝROBCE	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
POPIS	IC CTRL PFM RESON CONV 16SOIC
STAV VOLNÉHO VEDENÍ / ROHS	Bez olova / V souladu RoHS
DATOVÝ LIST	<a href="#">PDF FAN7631SJX.pdf</a>
NAPĚTÍ - SUPPLY	11.1 V ~ 21 V
NAPĚTÍ - VSTUP	-
DODAVATEL ZAŘÍZENÍ PACKAGE	16-SOP
SÉRIE	-
OBAL	Tape & Reel (TR)
PAKET / KRABICE	16-SOIC (0.209", 5.30mm Width)
OSTATNÍ JMÉNA	FAN7631SJX-ND FAN7631SJXTR
PROVOZNÍ TEPLOTA	-40°C ~ 130°C
TYP MONTÁŽE	Surface Mount
ÚROVEŇ CITLIVOSTI NA VLHKOST (MSL)	1 (Unlimited)
STAV VOLNÉHO VEDENÍ / ROHS	Lead free / RoHS Compliant
DETAILNÍ POPIS	Power Supply Controller Resonant Converter Controller 16-SOP
PROUD - SUPPLY	10mA
ČÍSLO ZÁKLADNÍ ČÁSTI	FAN7631
APLIKACE	Resonant Converter Controller

### Související značky

AMI Semiconductor / ON Semiconductor FAN7631SJX	FAN7631SJX Distributor	Dodavatel FAN7631SJX
Cena FAN7631SJX	Obrázky FAN7631SJX	Obrázek FAN7631SJX
FAN7631SJX Datasheet PDF	FAN7631SJX Datasheet ke stažení	FAN7631SJX Datasheet
FAN7631SJX Stock	Koupit FAN7631SJX	Koupit AMI Semiconductor / ON Semiconductor FAN7631SJX
AMI Semiconductor / ON Semiconductor FAN7631SJX	Dodavatel AMI Semiconductor / ON Semiconductor	AMI Semiconductor / ON Semiconductor Distributor
AMI Semiconductor / ON Semiconductor FAN7631SJX	ON Semiconductor FAN7631SJX	Aptina / ON Semiconductor FAN7631SJX
Catalyst Semiconductor / ON Semiconductor FAN7631SJX	PulseCore Semiconductor / ON Semiconductor FAN7631SJX	Sanyo Semiconductor / ON Semiconductor FAN7631SJX

### Související produkty

 <p><b>FAN7621N</b> Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Popis: IC OFF-LINE CTRLR PROG PFM 16DIP Na skladě: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>FAN7621SSJX</b> Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Popis: IC OFF-LINE CTRLR PROG PFM 16SOP Na skladě: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>FAN7621SJX</b> Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Popis: IC OFF-LINE CTRLR PROG PFM 16SOP Na skladě: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>FAN7621SJ</b> Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Popis: IC OFF-LINE CTRLR PROG PFM 16SOP Na skladě: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>FAN7621SSJ</b> Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Popis: IC OFF-LINE CTRLR PROG PFM 16SOP Na skladě: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>FAN7687AMX</b> Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Popis: IC MONITOR PC PS OUTPUT 14-SOP Na skladě: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>FAN7687AN</b> Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Popis: IC SECONDARY SIDE MONITOR 14DIP Na skladě: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>FAN7631SJ</b> Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Popis: IC CTRL PFM RESON CONV 16SOIC Na skladě: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>FAN7680N</b> Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Popis: IC SECONDARY SIDE MONITOR 8DIP Na skladě: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>FAN7687AM</b> Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Popis: IC MONITOR PC PS OUTPUT 14-SOP Na skladě: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>FAN7631SJX_G</b> Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Popis: IC CTRL PFM RESON CONV 16SOIC Na skladě: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>FAN7688SJX</b> Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Popis: IC MONITOR PC PS OUTPUT 16SOP Na skladě: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>